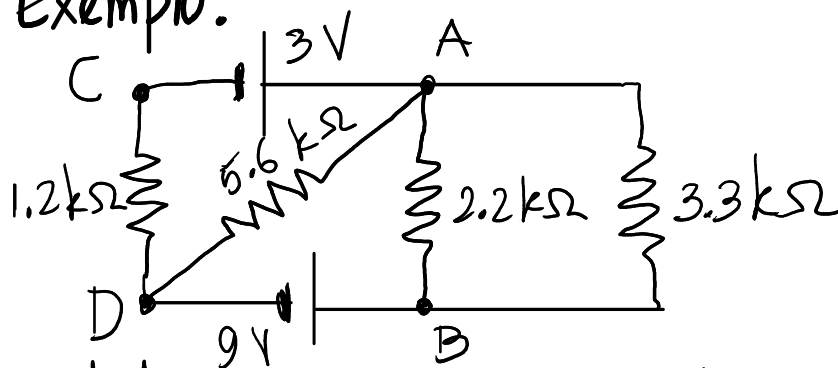


# MÉTODO DE SOBREPOSIÇÃO


Circuito com  $n (> 1)$  f.e.m.'s  $\Leftrightarrow$  sobreposição de  $n$  circuitos com apenas uma das f.e.m. e as outras em curto-circuito.

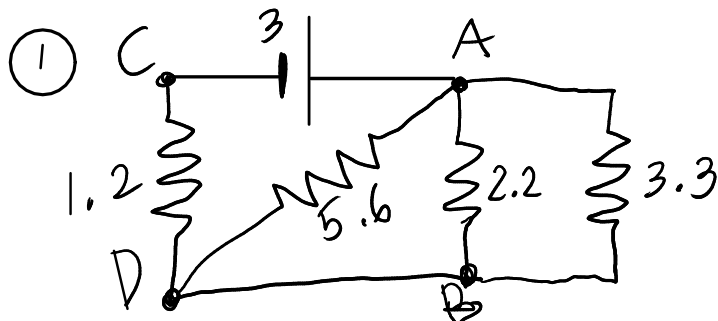Exemplo.



Determine a corrente e voltagem em cada uma das resistências.


unidades:  $R \rightarrow k\Omega$ ,  $\Delta V \rightarrow V \Rightarrow I \rightarrow mA$   
dois circuitos mais simples:



3 resistências em paralelo entre A e B

$$R_p = \left( \frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.3} + \frac{1}{5.6} \right)^{-1} = 1.068$$

$$V_B = V_D$$

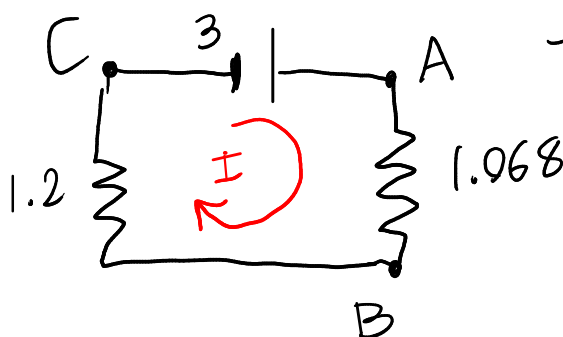

$$I_{1.2} = I = \frac{3}{1.2 + 1.068} = 1.323$$


$$V_{AB} = -I \times 1.068 = -1.413$$

$$V_{BC} = -I \times 1.2 = -1.587$$

$$I_{5.6} = \frac{-V_{AB}}{5.6} = 0.253$$


$$I_{3.3} = \frac{-V_{AB}}{3.3} = 0.428$$
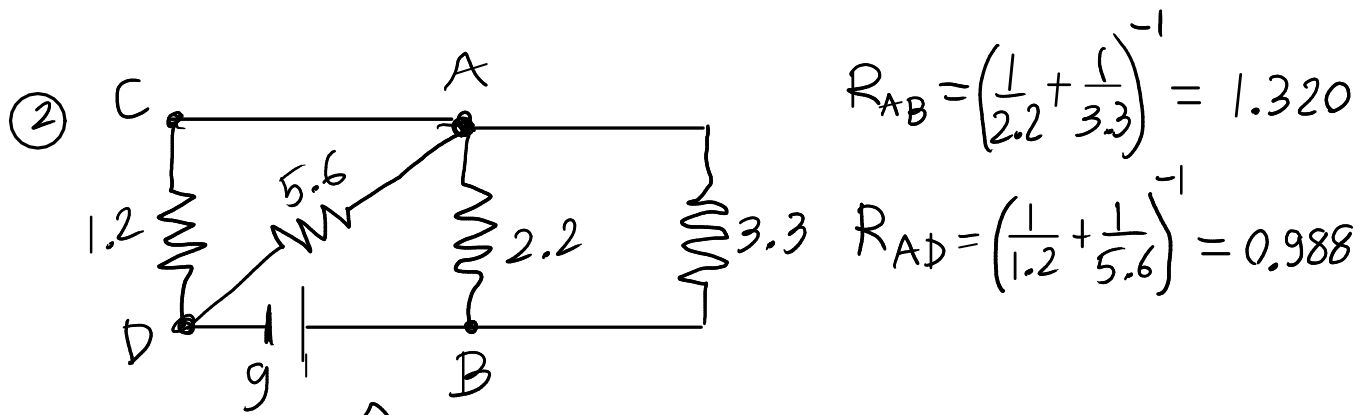
$$I_{2.2} = \frac{-V_{AB}}{2.2} = 0.642$$



$$R_{AB} = \left( \frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.3} \right)^{-1} = 1.320$$
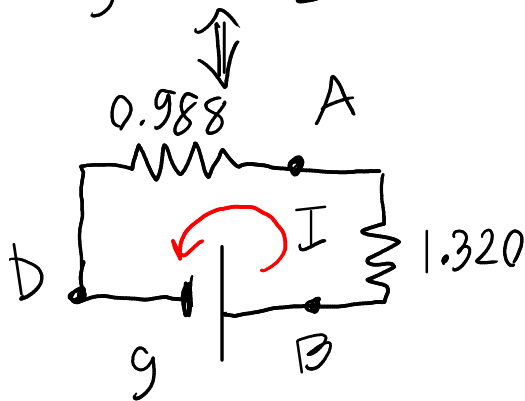
$$R_{AD} = \left( \frac{1}{1.2} + \frac{1}{5.6} \right)^{-1} = 0.988$$



$$I = \frac{9}{0.988 + 1.32} = 3.899$$

$$V_{AB} = +1.32I = -5.147$$

$$V_{AD} = -0.988I = -3.853$$

$$I_{1.2} = \frac{3.853}{1.2} = 3.211 \quad I_{5.6} = \frac{3.853}{5.6} = 0.688 \quad I_{2.2} = \frac{5.147}{2.2} = 2.339$$

$$I_{3.3} = \frac{5.147}{3.3} = 1.560$$

Resultado final (sobreposição):

$$I_{3.3} = 1.560 - 0.428 = 1.132 \text{ mA (de B para A)}$$

$$I_{2.2} = 1.697 \text{ mA (de B para A)}$$

$$I_{5.6} = 0.941 \text{ mA (de A para D)}$$

$$I_{1.2} = 1.888 \text{ mA (de C para D)}$$

$$V_{BA} = 3.734 \text{ V}$$

$$V_{AD} = 0.941 \text{ V} \rightarrow -5.266 \text{ V}$$


$$V_{CD} = 2.266 \text{ V}$$

# CIRCUITOS COM RESISTÊNCIAS E CONDENSADORES

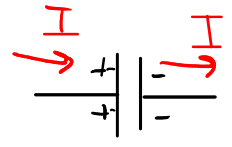
## Condensadores.

① descarregado:  $Q=0 \Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} = 0$

mas  $\frac{dQ}{dt} \neq 0$  ( $I = \frac{dQ}{dt}$ )  $I = \text{qualquer valor}$



Equivalente a um interruptor fechado

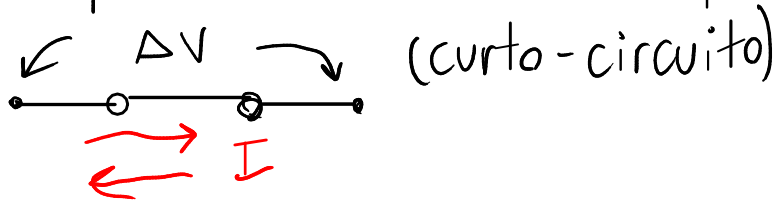


② estado estacionário:  $Q = \text{constante}$  ( $\Delta V = \text{constante}$ )

$\Rightarrow I = \frac{dQ}{dt} = 0$




$\Leftrightarrow$

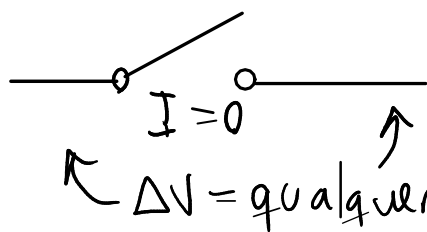


interruptor aberto

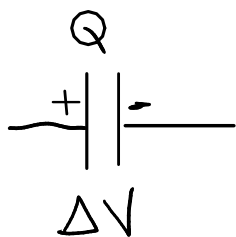
③ estado transitório:  $I = \frac{dQ}{dt} \neq 0$   $Q \neq 0, \Delta V \neq 0$



$\Leftrightarrow$

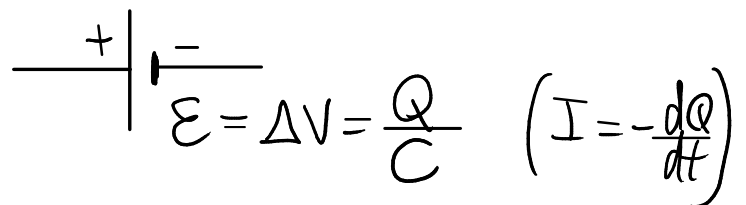

Exemplo.

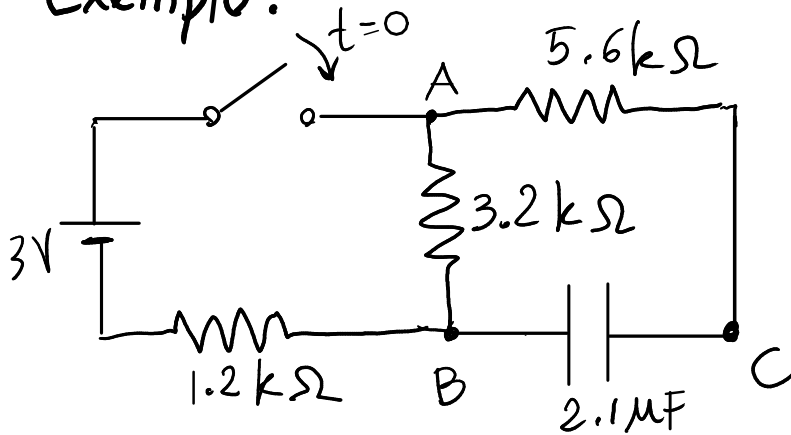


Em  $t=0$ , o condensador está descarregado e fecha-se o interruptor.

Num instante  $t_1$  posterior (muito maior que 0), abre-se novamente

o interruptor. Determine a corrente na resistência de  $5.6 \text{ k}\Omega$ , em  $t=0$  e  $t_1$ .

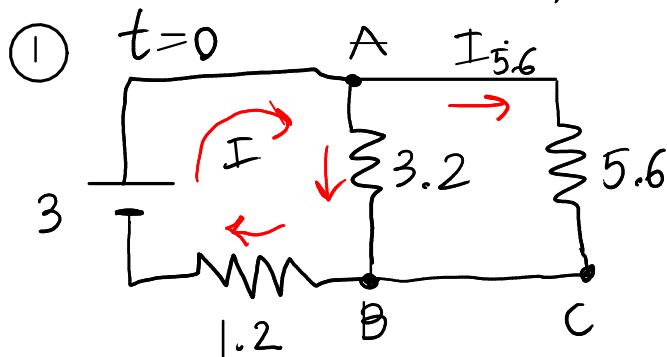unidades:  $R \rightarrow \text{k}\Omega$ ,  $\Delta V \rightarrow \text{V}$ ,  $I \rightarrow \text{mA}$




$$R_{AB} = \left( \frac{1}{3.2} + \frac{1}{5.6} \right)^{-1} = 2.036$$

$$I = \frac{3}{1.2 + 2.036} = 0.927$$

$$V_{BA} = 2.036 I = 1.888 \text{ V}$$

$$I_{5.6} = \frac{V_{BA}}{5.6} = 0.337 \text{ mA} \quad (\text{de A para C})$$

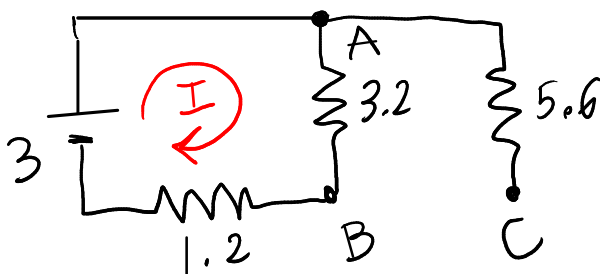②  $t \rightarrow t_1$  ( $t < t_1$ )  $\Rightarrow$  estado estacionário




$$I_{5.6} = 0 \quad V_A = V_C$$

$$I = \frac{3}{4.4} = 0.682$$

$$V_{BA} = V_{BC} = 3.2 I = 2.1818 \text{ V}$$

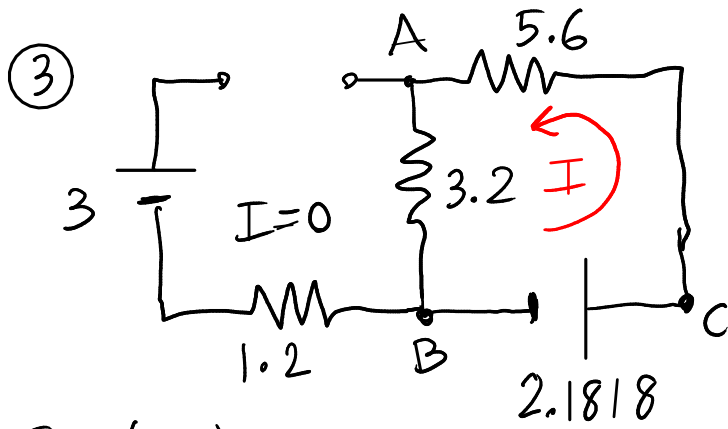voltagem no condensador (carga positiva em C)



$$I = \frac{2.1818}{8.8} = 0.248 \text{ mA}$$

(de C para A)

